

单周期 CPU 电路设计实验报告

一、实验目的

- a) 实现指定 MIPS 指令的单周期 CPU 电路设计。
- b) 支持的指令:
 - i. R-type(3 寄存器): add, sub, or, slt,
 - ii. i-type(2 寄存器, 16 位立即数): addi, ori, slti, sw, lw
 - iii. j-type(26 位立即数): j
 - iv. 空操作: nop

R-Type

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

I-Type

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

J-Type

op	addr
6 bits	26 bits

二、指令设计

- a) 根据条件设计了一个寄存器读取指令的文件(memfile.dat)




- b) 一共 21 条指令, 根据每条指令的 8 位 16 进制编码, 解码和相应解释如下图。自己对照 mips 指令表做了一个易于观察的表格。

				rs,rt,imme/rs,rt,rd			address
main	20020005	001000 00000 00010 00000 00000 000101	addi	rt = rs+ imme	\$2, \$0, 5	initialize \$2 = 5	0
	2003000c	001000 00000 00011 00000 00000 001100	addi	rt = rs+ imme	\$3, \$0, 12	initialize \$3 = 12	4
	2067fff7	001000 00011 00111 11111 11111 110111	addi	rt = rs+ imme	\$7, \$3, -9	initialize \$7 = 3	8
	30450007	001100 00010 00101 00000 00000 000111	andi	rt = rs and imme	\$5, \$2, 7	initialize \$5 = 5	c
	34a80001	001101 00101 01000 00000 00000 000001	ori	rt = rs or imme	\$8, \$5, 1	initialize \$8 = 5	10
	28a80004	001010 00101 01000 00000 00000 000100	slti	rt = (rs < imme)	\$8, \$5, 4	initialize \$8 = 0	14
	00e22025	000000 00111 00010 00100 00000 100101	or	rd = rs or rt	\$4, \$7, \$2	\$4 <= 3 or 5 = 7	18
	00642824	000000 00011 00100 00101 00000 100100	and	rd = rs and rt	\$5, \$3, \$4	\$5 <= 12 and 7 = 4	1c
	00a42820	000000 00011 00100 00101 00000 100000	add	rd = rs + rt	\$5, \$5, \$4	\$5 = 4 + 7 = b	20
	10a7000a	000100 00101 00111 00000 00000 001010	beq	if rs=rt then branch	\$5, \$7, end	shouldn't be taken	24
around	0064202a	000000 00011 00100 00100 00000 101010	slt	rd = (rs<rt)	\$4, \$3, \$4	\$4 = 12 < 7 = 0	28
	10800001	000100 00100 00000 00000 00000 000001	beq	if rs=rt then branch	\$4, \$0, around	should be taken	2c
	20050000	001000 00000 00101 00000 00000 000000	addi	rt = rs+ imme	\$5, \$0, 0	shouldn't happen	30
	00e2202a	000000 00111 00010 00100 00000 101010	slt	rd = (rs<rt)	\$4, \$7, \$2	\$4 = 3 < 5 = 1	34
	00853820	000000 00100 00101 00111 00000 100000	add	rd = rs + rt	\$7, \$4, \$5	\$7 = 1 + 11 = c	38
	00e23822	000000 00111 00010 00111 00000 100010	sub	rd = rs - rt	\$7, \$7, \$2	\$7 = 12 - 5 = 7	3c
	ac670044	101011 00011 00111 00000 00001 000100	sw	[\$base+offset]=rt	\$7, 68(\$3)	[80] = 7	40
	8c020050	100011 00000 00010 00000 00001 010000	lw	rt=[\$base+offset]	\$2, 80(\$0)	\$2 = [80] = 7	44
	08000014	000010 00000 00000 00000 00000 010001	j		end	should be taken	48
	20020001	001000 00000 00010 00000 00000 000001	addi	rt = rs+ imme	\$2, \$0, 1	shouldn't happen	4c
end	ac020054	101011 00000 00010 00000 00001 010100	sw	[\$base+offset]=rt	\$2, 84(\$0)	write adr 84 = 7	50


- 前 6 条指令都为初始化， addi,addi,addi,andi,ori,slti。
- or, and,add
- 第一个 beq， 由于\$5 不等于\$7， 所以 branch 不会执行
- slt
- 第二个 beq， \$4=\$0， 执行 around 语句。 跳过还在其后的 addi。
- slt, add, sub,
- sw， 在地址为 80 的地方写入数据 7
- lw， 从地址为 80 的地方给\$2 赋值 7
- jump 指令的地址要根据每条地址实际的指令去调整， 在这里设为 jump 下面第二条指令， 即跳过最后一个 addi 指令， 到 end。
- sw， 最终在地址 84 的位置写入数据 7

三、模块概述

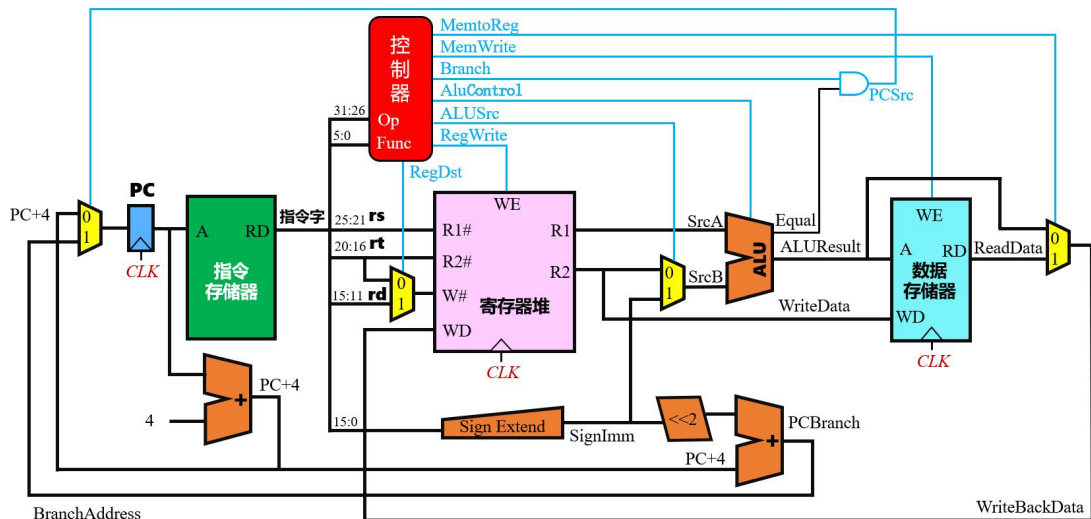


a) flopr 程序计数器

- 输出 PC 地址

 

b) regfile 寄存器

 

- i.
- ii. 输入时钟和写使能，读取数据的两个地址，写入的地址，写入的数据，输出读出的两个数据
- iii. 根据地址在寄存器中读取，输出读出的数 rd1，rd2
- iv. 在写使能的情况下，将输入的写数据写入写地址对应的位置。

```

1 module regfile(
2     input clk,
3     input we, // write enable
4     input [4:0] ra1, ra2,
5     input [4:0] wa, // write address
6     input [31:0] wd, //write data
7     output [31:0] rd1, rd2
8 );
9
10 reg [31:0] rf[31:0];
11
12 always@(posedge clk)
13     if(we)
14         begin
15             rf[wa] <= wd;
16             $display("R%d = %h", wa, wd);
17         end
18 assign rd1 = (ra1 != 0) ? rf[ra1] : 0;
19 assign rd2 = (ra2 != 0) ? rf[ra2]: 0;
20 endmodule

```

c) alu 运算单元

- i. 进行逻辑和算数运算，输入 3 位控制符

```

1 module alu(
2     input [31:0] a,b,
3     input [2:0] control,
4     output reg [31:0] result,
5     output reg zero
6 );

```

```

7     always@(*)
8     begin
9         case(control)
10            3'b000: result <= a&b; // and
11            3'b001: result <= a|b; //or
12            3'b010: begin
13                result <= a+b; // add
14                if(result[31] != a[31] && result[31] != b[31])
15                    $display("add overflow");
16            end
17            3'b011: result <= b << a; // sll
18            3'b100: result <= b >> a; // srl
19            3'b101: result <= a|^b; // xor
20            3'b110: begin
21                result <= a-b; //sub
22                if((a[31] != b[31] && result[31]==b[31]) || (a!=b
&& result ==0))
23                    $display("sub overflow");
24            end
25            3'b111: case({a[31],b[31]}) //slt
26                2'b00: result <= (a<b) ? 1:0; //both positive
27                2'b01: result <=0; // a is positive, b is negative
28                2'b10: result <=1;
29                2'b11: result <= (a>b)? 1:0; // both negative
30            endcase
31        endcase
32        zero = (result == 0)? 1:0;
33    end
34 endmodule

```

d) signext 符号扩展



- i.
- ii. 输入 16 位，输出扩展后的 32 位
- iii. 对于 signextsignal，如果是 andi 则为 11，如果是 ori 则为 10，如果都不是则为 00，即把 a 的最高位复制到新的 16 个高位上。

```

1 module signext(
2     input [15:0] a,
3     input [1:0] signextsignal,
4     output reg [31:0] y
5 );
6 always@(*)
7     case(signextsignal)
8         2'b00: y = {{16{a[15]}}}, a};


```

```

9          2'b10: y = {16'b0, a};
10         2'b11: y = {16'b1111111111111111, a};
11         default: y = {{16{a[15]}},a};
12     endcase
13 endmodule

```


e) adder 加法器

 

- i. 确定 PC 下一条指令地址
- ii. 输入 a,b,输出 a+b

f) mux2, 2-1 复用器

 - i. 可指定位宽
- ii. 若输入 s=1, 则输出第二个输入值, 否则输出第一个输入值




- iii. 图中[0,1]的地方

```

1 module mux2 #(parameter WIDTH=8)
2     (input [WIDTH-1:0] d0, d1,
3     input s,
4     output [WIDTH-1:0] y
5     );
6     assign y = s ? d1 : d0;
7 endmodule

```

g) sl2, shift left 2 bit

 

```

1 module sl2(
2     input [31:0] a,
3     output [31:0] y
4 );
5     // move two to the left, same as multiplying by 4\
6     assign y = {a[29:0], 2'b00};
7 endmodule

```

h) instMem 指令存储器

- i. 从文件读取指令列表并储存在存储器中，从指令存储器中读取一条指令



- ii. 输出指令 32 位 instr。
- iii. 文件读取要用绝对路径


```

1 module instMem(
2     input  [5:0] a,
3     output [31:0] instr
4 );
5 reg [31:0] instRAM[63:0]; // no more than 16 instructions, 32*64
6
7 initial begin
8     $readmemh("C:/Users/lenovo/Desktop/ice_pj/memfile.dat",
instrRAM);
9 end
10 assign instr = instRAM[a];
11 endmodule

```

i) dataMem

- i. 把数据写入数据存储器


 


```

1 module dataMem(
2     input clk, we,
3     input [31:0] dataadr, writedata,
4     output [31:0] readdata
5 );
6
7 reg [31:0] dataRAM[63:0];
8 assign readdata = dataRAM[dataadr[31:2]]; // word aligned
9
10 always @(posedge clk)
11     if(we) dataRAM[dataadr[31:2]] <= writedata;
12 endmodule

```

j) controller 控制单元

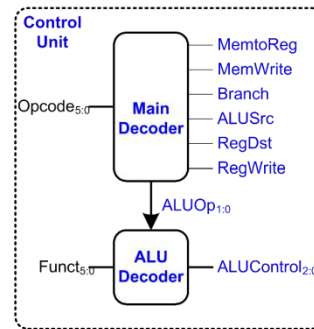 

i. maindec 主译码器

1. 从指令的前 6 位译码，输出 MemtoReg, MemWrite, Branch, AluSrc, RegDst, RegWrite 和 两位 AluOP 用于进行进一步的 alu 译码

```

1 module maindec(
2     input [5:0] op, funct,
3     output memtoreg, memwrite,
4     output wire branch, // if don't set wire, there will be 'Z' in simulation
5     output alusrc,
6     output regdst, regwrite,
7     output jump,
8     output [1:0] aluop,
9     output [1:0] signextsignal
10 );
11 reg [8:0] controls;
12
13 assign {regwrite, regdst, alusrc, branch, memwrite, memtoreg, jump,
14 aluop} = controls;
15 always@(*)
16     case(op)
17         6'b000000: case(funct)
18             6'b000000: begin
19                 controls <= 9'b000000010;
20                 $display("Controller nop");
21             end
22             default: controls <= 9'b110000010; //Rtype
23         endcase
24         6'b100011: controls <= 9'b101001000; //lw
25         6'b101011: controls <= 9'b001010000; //sw
26         6'b000100: controls <= 9'b000100001; //beq
27         6'b001000: controls <= 9'b101000000; // addi
28         6'b001100: controls <= 9'b101000011; //andi
29         6'b001101: controls <= 9'b101000011; // ori
30         6'b001010: controls <= 9'b101000011; //slti
31         6'b000010: controls <= 9'b000000100; //j
32         default: controls <= 9'bxxxxxxx; //???

```

```

33     endcase
34     assign signextsignal = (op == 6'b001100)? 2'b11:
((op==6'b001101)?2'b10:2'b00);
35 endmodule

```

i. **aludec** alu 译码器

1. 根据 instr 指令的前 6 位和后 6 位, 和从主译码器得来的 aluop, 输出 3 位的 alucontrol 用于进行 alu 运算


```

1 module aludec(
2     input [5:0] op,funct, // instr[31:26], instr[5:0]
3     input [1:0] aluop,
4     output reg [2:0] alucontrol
5 );
6 always@(*)
7     case(aluop)
8         2'b00: begin
9             alucontrol <= 3'b010; //add (for sw, lw addi)
10            $display("sw/lw/addi");
11        end
12        2'b01: begin
13            alucontrol <= 3'b110; // sub (for beq)
14            $display("BEQ");
15        end
16        default:
17            case(op)
18                6'b001101: alucontrol <= 3'b001; // ORI
19                6'b001100: alucontrol <= 3'b000; // ANDI
20                6'b001010: alucontrol <= 3'b111; //SLTI
21
22            default:
23                case(funct) // r-type
24                    6'b100000: alucontrol <= 3'b010; //add
25                    6'b100010: alucontrol <= 3'b110; //sub
26                    6'b100100: alucontrol <= 3'b000; //and
27                    6'b100101: alucontrol <= 3'b001; //or
28                    6'b101010: alucontrol<=3'b111; //slt
29
30                    default: alucontrol <= 3'bxxx; //???
31                endcase
32            endcase
33        endcase
34 endmodule

```

k) **datapath 执行和连接各个模块**

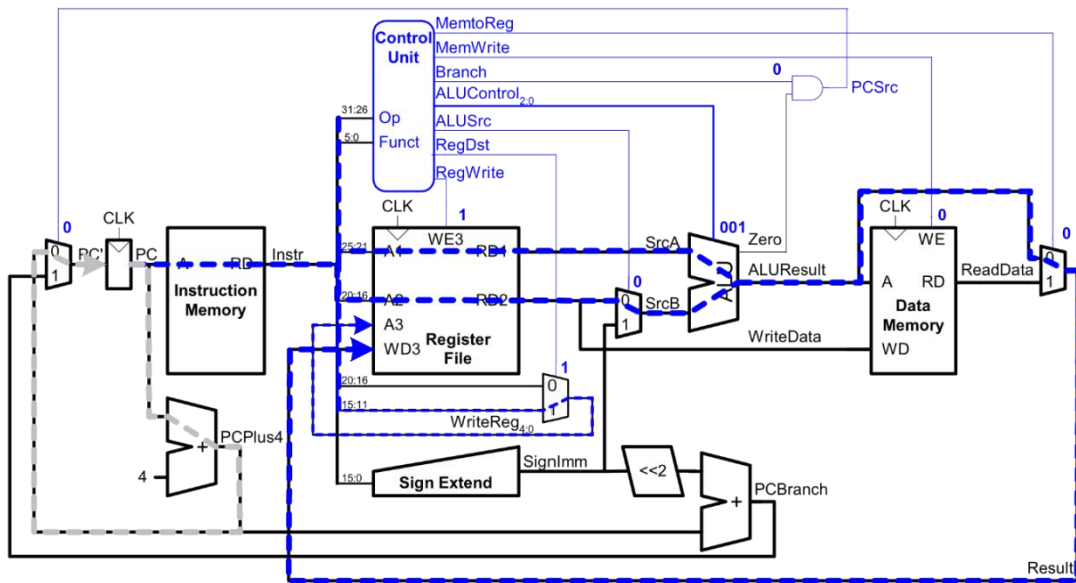35 输出 pc 执行地址, alu 运算后的结果 aluout, 传到 mips 作为 dataadr 写入存储句的数据的地址, 还输出写入数据 writedata。



```

1 // next pc signal
2   flopr #(32) pcreg(clk, reset, pcnext, pc); // input pcnext, output
pc = pcnext
3
4   // pcplus4 = pc + 4
5   adder      pcadd1(pc, 32'b100, pcplus4);
6
7   // sign extend, signimm = {{16{instr[15]}}, instr[15:0]}
8   signext    se(instr[15:0], signextsignal, signimm);
9
10  // shift left, signimmsh = signimm << 2
11  sl2        immsh(signimm, signimmsh);
12
13  // signimm shift left result + pcplus4 = pcbranch
14  adder      pcadd2(pcplus4, signimmsh, pcbranch);
15
16  //beq  if(rs == rt) pcnextbtr = pc+4 + (signimm<<2), else =pc+4
17  mux2 #(32) pcbrmux(pcplus4, pcbranch, pcsrc, pcnextbtr);
18  //jump
19  mux2 #(32) pcmux(pcnextbtr, {pcplus4[31:28], instr[25:0], 2'b00},
20                  jump, pcnext);
21
22  regfile    rf(clk, regwrite, instr[25:21], instr[20:16],
23              writereg, result, srca, writedata); // result
correspond to wd(writedata)
24
25  //write reg number
26  mux2 #(5)  wrmux(instr[20:16], instr[15:11], regdst, writereg);

```

```

27
28 // if (memtoreg) result = readdata, else = aluout
29 mux2 #(32) resmux(aluout, readdata, memtoreg, result);
30
31 // if(alusrc) srcb = signimm, else = writedata
32 mux2 #(32) srcbmux(writedata, signimm, alusrc, srcb);
33
34 alu alu_(srca, srcb, alucontrol, aluout, zero);

```

l) mips mips 处理器

- i. 是 controller 和 datapath 的上层
- ii. 输入时钟和重置信号符和指令 instr，以及读入的数据 readdata。
- iii. readdata 在写 memToReg 为 1 时，作为寄存器的写入数据，否则写入 alu 运算后的结果
- iv. 输出 memwrite，存储器写使能； aluout， writedata


```

1 module mips(
2     input clk, reset,
3     output [31:0] pc,
4     input [31:0] instr,
5     output memwrite,
6     output [31:0] aluout, writedata,
7     input [31:0] readdata
8 );
9
10 wire memtoreg, branch, pcsrc, zero, alusrc, regdst, regwrite, jump;
11 wire [1:0] signextsignal;
12 wire [2:0] alucontrol;
13
14 controller c(instr[31:26], instr[5:0], zero,
15             memtoreg, memwrite, pcsrc, alusrc,
16             regdst, regwrite, jump, alucontrol, signextsignal);
17
18 datapath dp(clk, reset, memtoreg, pcsrc, alusrc,
19            regdst, regwrite, jump,
20            alucontrol, zero, pc, instr,
21            aluout, writedata, readdata, signextsignal);
22 endmodule

```

m) top 顶层文件

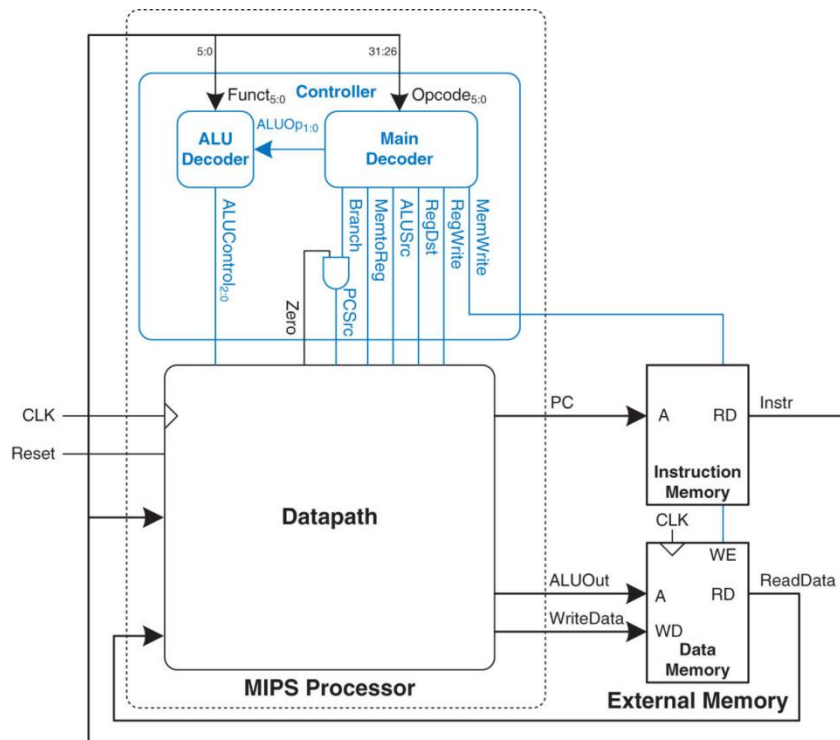- i. 连接 mips 和 instMem 指令存储器和 dataMem 数据存储器



ii.

```

1 module top(
2     input clk, reset,
3     output [31:0] writedata, dataadr,
4     output memwrite,
5     output [31:0] pc, instr, readdata
6 );
7 //instantiate processor and memories
8 mips mips(clk, reset, pc, instr, memwrite, dataadr, writedata, readdata);
9
10 instMem imem(pc[7:2], instr);
11 dataMem dmem(clk, memwrite, dataadr, writedata, readdata);
12 endmodule

```

i.

四、 仿真和结果分析

a) testbench

```

1 module testbench(
2 );
3 reg clk;
4 reg reset;
5 wire [31:0] writedata, dataadr;
6 wire memwrite;
7 wire [31:0] pc, instr, readdata;
8
9 top top(clk, reset, writedata, dataadr, memwrite, pc, instr, readdata);
10
11 initial #230 $finish;
12 initial begin
13     reset <= 1;
14     #2; reset <= 0;
15 end
16

```

```

17     always
18         begin
19             clk <= 1;
20             #5; clk <= 0;
21             #5;
22         end
23
24         // check result
25     always@(negedge clk)
26         begin
27             if(memwrite) begin
28                 if(dataadr == 84 && writedata == 7) begin
29                     $display ("simulation succeed");
30                     //$stop;
31                 end else if (dataadr != 80) begin
32                     $display("simulation failed");
33                     $stop;
34                 end
35             end
36         end
37 endmodule

```

b) 仿真终端输出


```

Tcl Console x Messages Log
# send_msg_id Add_Wave-1 WARNING "No top level signals found. Simulator will start without a wave window. If you want to open a wave window go t
# }
# }
# run 1000ns
sw/lw/addi
R 2 = 00000005
sw/lw/addi
R 3 = 0000000c
sw/lw/addi
R 7 = 00000003
sw/lw/addi
R 5 = 00000005
R 8 = 00000005
R 8 = 00000000
R 4 = 00000007
R 5 = 00000004
R 5 = 0000000b
BEQ
BEQ
R 4 = 00000000
BEQ
BEQ
sub overflow
R 4 = 00000001
R 7 = 0000000c
R 7 = 00000007
sw/lw/addi
add overflow
sw/lw/addi
R 2 = 00000007
sw/lw/addi
sw/lw/addi
simulation succeed
Controller nop
sw/lw/addi
$finish called at time : 230 ns : File "C:/Users/lenovo/Desktop/ice_pj/ice_pj.srscs/sim_1/new/testbench.v" Line 33
INFO: [USF-XSim-96] XSim completed. Design snapshot 'testbench_behav' loaded.
INFO: [USF-XSim-97] XSim simulation ran for 1000ns
launch_simulation: Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:05 . Memory (MB): peak = 978.527 ; gain = 0.000


```

				rs,rt,imme/rs,rt,rd			address
main	20020005	001000 00000 00010 00000 00000 000101	addi	rt = rs+ imme	\$2, \$0, 5	initialize \$2 = 5	0
	2003000c	001000 00000 00011 00000 00000 001100	addi	rt = rs+ imme	\$3, \$0, 12	initialize \$3 = 12	4
	2067fff7	001000 00011 00111 11111 11111 110111	addi	rt = rs+ imme	\$7, \$3, -9	initialize \$7 = 3	8
	30450007	001100 00010 00101 00000 00000 000111	andi	rt = rs and imme	\$5, \$2, 7	initialize \$5 = 5	c
	34a80001	001101 00101 01000 00000 00000 000001	ori	rt = rs or imme	\$8, \$5, 1	initialize \$8 = 5	10
	28a80004	001010 00101 01000 00000 00000 000100	slti	rt = (rs < imme)	\$8, \$5, 4	initialize \$8 = 0	14
	00e22025	000000 00111 00010 00100 00000 100101	or	rd = rs or rt	\$4, \$7, \$2	\$4 <= 3 or 5 = 7	18
	00642824	000000 00011 00100 00101 00000 100100	and	rd = rs and rt	\$5, \$3, \$4	\$5 <= 12 and 7 = 4	1c
	00a42820	000000 00011 00100 00101 00000 100000	add	rd = rs + rt	\$5, \$5, \$4	\$5 = 4 + 7 = b	20
	10a7000a	000100 00101 00111 00000 00000 001010	beq	if rs=rt then branch	\$5, \$7, end	shouldn't be taken	24
	0064202a	000000 00011 00100 00100 00000 101010	slt	rd = (rs<rt)	\$4, \$3, \$4	\$4 = 12 < 7 = 0	28
	10800001	000100 00100 00000 00000 00000 000001	beq	if rs=rt then branch	\$4, \$0, around	should be taken	2c
	20050000	001000 00000 00101 00000 00000 000000	addi	rt = rs+ imme	\$5, \$0, 0	shouldn't happen	30
around	00e2202a	000000 00111 00010 00100 00000 101010	slt	rd = (rs<rt)	\$4, \$7, \$2	\$4 = 3 < 5 = 1	34
	00853820	000000 00100 00101 00111 00000 100000	add	rd = rs + rt	\$7, \$4, \$5	\$7 = 1 + 11 = c	38
	00e23822	000000 00111 00010 00111 00000 100010	sub	rd = rs - rt	\$7, \$7, \$2	\$7 = 12 - 5 = 7	3c
	ac670044	101011 00011 00111 00000 00001 000100	sw	[\$base+offset]=rt	\$7, 68(\$3)	[80] = 7	40
	8c020050	100011 00000 00010 00000 00001 010000	lw	rt=[\$base+offset]	\$2, 80(\$0)	\$2 = [80] = 7	44
	08000014	000010 00000 00000 00000 00000 010001	j		end	should be taken	48
	20020001	001000 00000 00010 00000 00000 000001	addi	rt = rs+ imme	\$2, \$0, 1	shouldn't happen	4c
end	ac020054	101011 00000 00010 00000 00001 010100	sw	[\$base+offset]=rt	\$2, 84(\$0)	write adr 84 = 7	50


- 通过对比指令数据，第一个\$2 赋值为 5，\$3=12，\$7=3，这些都是 addi，在 aludec 模块进行了 display 输出
 - 其次的 andi, ori, slti, 使 \$5=5, \$8=5, \$8=0
 - Or, and, add 分别给 \$4, \$5,\$5 赋值
 - beq 由于不执行，但在 controller 模块有相应的 display，所以会输出 BEQ，实则不会有跳转语句
 - slt 给\$4 赋值
 - Beq, 条件成立输出 BEQ, sub overflow (这个也是针对 beq 命令的输出)，跳到下下个指令地址，跳转到 around 地址。
 - 所以 beq 下面的 addi 没有执行，console 也没有输出
 - Slit, add, sub 赋值\$4, \$7, \$7
 - Sw, 存储，把 data 存入数据存储器 dataMem 中，80 去掉最后两位是 20，在地址为 20 的 mem 中写入 7。并在 console 输出 sw/lw/addi 和 addoverflow，有 addoverflow 是因为 sw 从 controller 进去会进行 alu 的加法运算，此时 alu 的两个输入值分别是 12 和 68 (在仿真图中 150-160ns)。
 - Lw, 从数据存储器中读，读出给\$2=7，并在 console 输出 sw/lw/addi 和给\$2 赋值的结果
 - J, jump,跳转到 end 对应的指令地址，所以在下面没有 addi 赋值的 display 输出，否则应该有\$2=1
 - End: sw, 把数据 7 写入 datamem 中，地址 84 去掉最后两位是 21。
 - 在 testbench 中，基本命令结束后判断
if(dataadr == 84 && writedata == 7) \$display ("simulation succeed");
数据地址为 84，值为 7，所以在 console 输出了 simulation succeed，并且我没有设置在仿真成功后停止，为了观察后面的命令
 - 最后一条命令，nop，在 controller 中进行了 nop 命令判断，如果有 nop，则 console 输出 Controller nop。
 - 最后程序结束
- c) dataMem 仿真后的数据见下图，在 20 和 21 两处赋值 7，其他都未赋值。

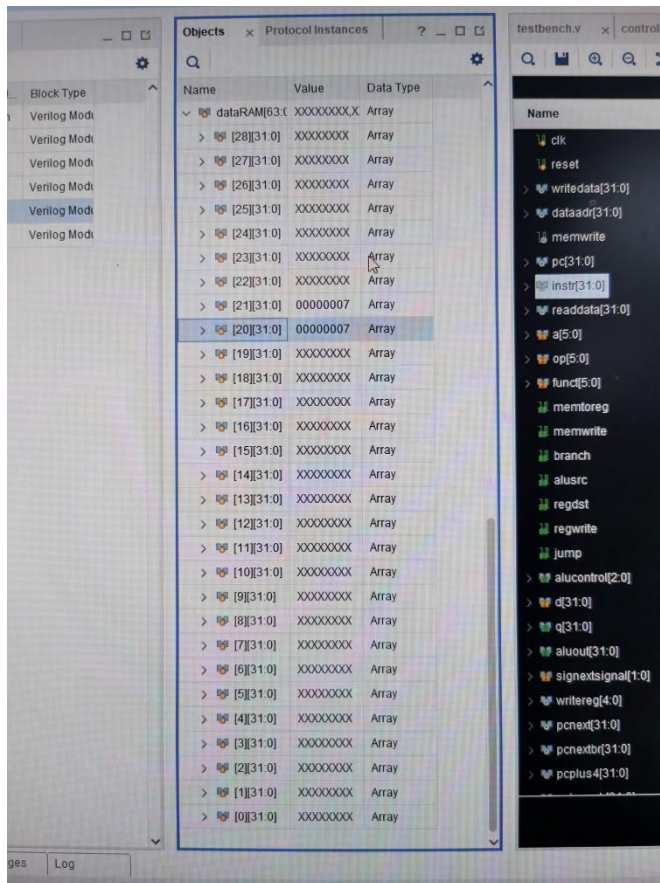

d) instrMem 仿真后的效果见下图，一共 21 条命令

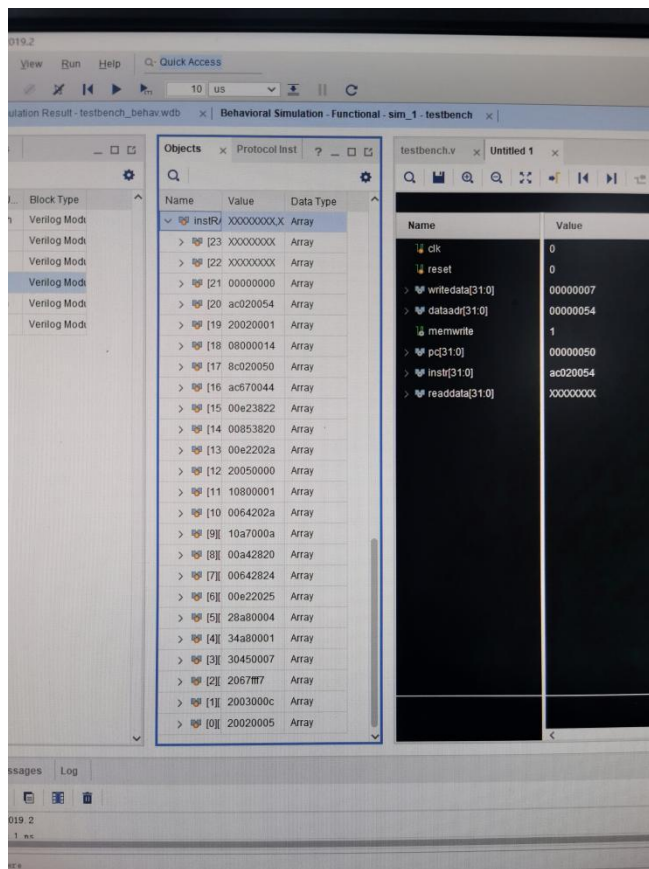

e) 仿真图验证

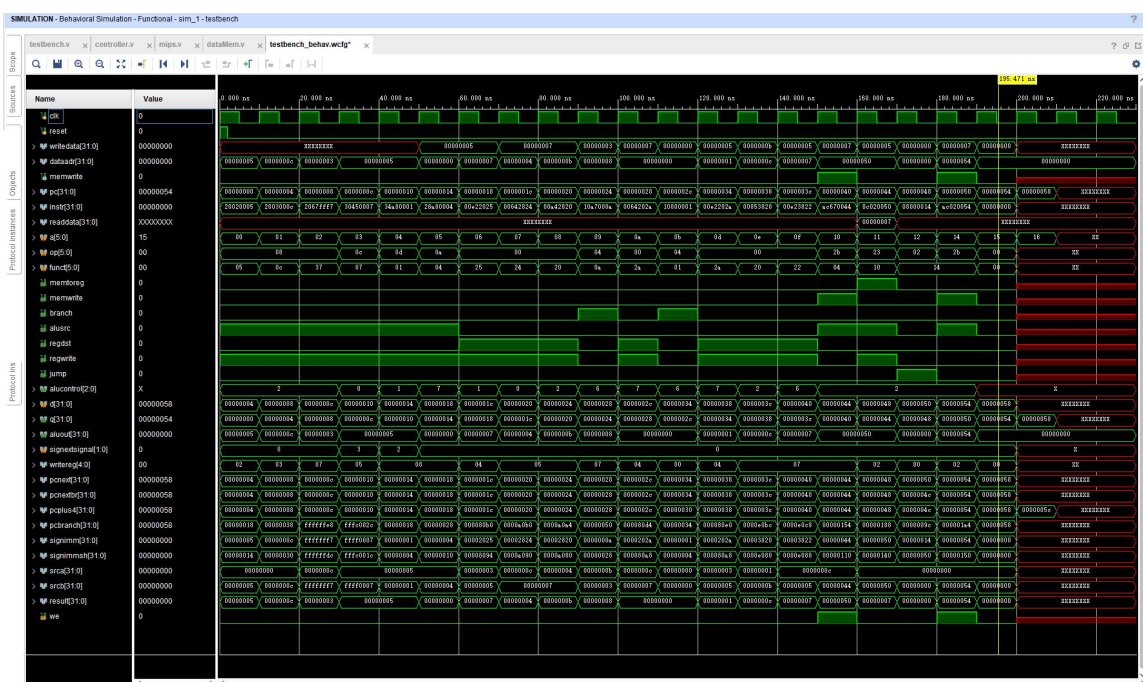

- 1) instr 所示所有的命令
- 2) Writedata, 去的是 instr[20:16]前几位是\$2,\$3,\$7,\$5,\$8,由于在最开始并未赋值,所以仿真与查找他们数据是都未 XXXX, 其后的\$8,在上一步已经赋值了 5, 所以 writedata 显示了 5.
- 3) Dataadr, 直接显示写入的数据, 对应到 console 输出所有=右边的数据。
- 4) pc 值, 以每个 4 递增。
- 5) Readdata, 从 dataMem 读出来的数据, 仅有当指令为 sw, 也即 memwrite 为 1 时, 能够有从存储器读出的数据, 所以前面的都为 X, 160-170ns 有值, 是 7。
- 6) a 是指令地址, 逐个递增。
- 7) Op, funct 分别是指令的前 6 位和后 6 位。
- 8) Memtoreg, 控制存储器读出数据, 仅有指令为 lw 时为 1, 对应时间 160-170ns。
- 9) Memwrite, 控制写入存储器, 仅当指令为 sw 时为 1, 对应时间为 150-160ns, 180-190ns。
- 10) Branch, 控制 beq 命令, 对应时间为 90-100ns, 110-120ns, 对应命令为 beq。
- 11) Alusrc, 所有 i 类型的命令都为 1, 使 alu 运算时, 第二个变量能读入 instr 指令的立即数。
- 12) Regdst, 所有的 r 类型的命令都为 1, 使 R 类型命令进行运算时, 能读到 instr[15:11],也即 rd 数据。
- 13) Regwrite, 寄存器写使能, 把数据写入寄存器, 除了 sw (存入存储器), beq, j 命令, 其他都为 1。
- 14) Jump, 仅当 j 命令时为 1。
- 15) Alucontrol, alu 控制符号, 前面都是 addi, 对应 alucontrol2, andi (0), ori (1), slti (7) ,or(1),and(0),add(2), beq(6), slt(7), sw(2), lw(2)
- 16) D,q,分别是 pc 下一个地址和这次地址。
- 17) Signextsingal, 当 andi 时, 值为 3, 意味着高位补 1,; ori 时, 值为 2, 高位

补 0。

- 1 8) Writereg, rt 的地址, 与 console 输出的 R 后面的地址一致。
- 1 9) Signimm, instr 的后 16 位数据, 从 5, 到 c, 到 fffffff7...
- 2 0) Signimmsh, signimm 左移两位。
- 2 1) Srac, srab, result 是 alu 运算的输入和输出。
- 2 2) We, 就是 memwrite, 写入寄存器 enable。
- 2 当时间到 200ns 时, 对应 nop 命令, 空命令, 后面的数据都未 X